

## 1 Modelagem de Circuitos Combinacionais em VHDL

VHDL é uma sigla que contém uma sigla: *VHSIC Hardware Description Language*, sendo VHSIC abreviatura para *Very High Speed Integrated Circuits*. Como o nome diz, VHDL é uma linguagem de **descrição** de *hardware* (*HDL*). Neste, e nos três próximos laboratórios, usaremos primariamente construções para descrever a *estrutura* dos circuitos. As construções para definir *comportamento* serão vistas adiante.

Diferentemente de C, um programa em VHDL *descreve* uma estrutura, ao invés de *definir* ou *prescrever* uma computação. Neste sentido, um programa em C é uma “receita de bolo” com ingredientes (variáveis) e modo de preparar (algoritmo), enquanto que em VHDL um programa descreve a interligação de componentes. A partir da estrutura, o compilador ghdl gera um simulador para o circuito descrito pelo código fonte. Adiante veremos como definir o comportamento de um circuito, sem que seja necessário definir a sua estrutura.

### 1.1 Objetivos

São dois os objetivos deste laboratório: (i) efetuar a modelagem estrutural em VHDL de multiplexadores, demultiplexadores e decodificadores; e (ii) verificar, através de simulação, a corretude dos modelos daqueles circuitos.

O trabalho pode ser efetuado em duplas.

### 1.2 Descrição gráfica de circuitos

Examine o diagrama da Figura 1 e liste, de forma sucinta, as convenções empregadas para que ele possa ser interpretado por discentes matriculados nesta disciplina.

DeMorgan

 


Figura 1: Circuito combinacional.

Sua lista deve conter, pelo menos:

- (i) uma convenção para representar as portas lógicas;
- (ii) uma convenção para representar as ligações;
- (iii) uma convenção para representar as entradas;
- (iv) uma convenção para representar as saídas; e
- (v) uma convenção para nominar os valores lógicos transportados pelas ligações.

Até agora temos usado várias **convenções**:

- \* portas lógicas tem formatos distintos ( $\neg \wedge \vee \oplus$ );
- \* multiplexadores e decodificadores são trapézios;
- \* somadores são trapézios com um recorte/chanfro;
- \* registradores são retângulos com o triângulo do relógio;
- \* circuitos complexos são caixas retangulares;
- \* ligações (fios, sinais) são linhas;
- \* sinais ‘fluem’ da esquerda para a direita;
- \* entradas no lado esquerdo (ou acima);
- \* saídas no lado direito (ou abaixo);
- \* se não é óbvio, setas indicam o ‘fluxo’ dos dados; e
- \* um traço curto com um número indica largura do sinal, se maior do que 1.

O diagrama na Figura 2 ilustra estas convenções: são quatro os registradores, chamados de r1, r2, r3 e STAT, os sinais fluem da esquerda para a direita, o sinal clock tem um bit de largura, o sinal oper e a entrada do registrador STAT tem 4 bits de largura, e os demais sinais tem largura de 16 bits. O circuito no centro é uma unidade de lógica e aritmética.

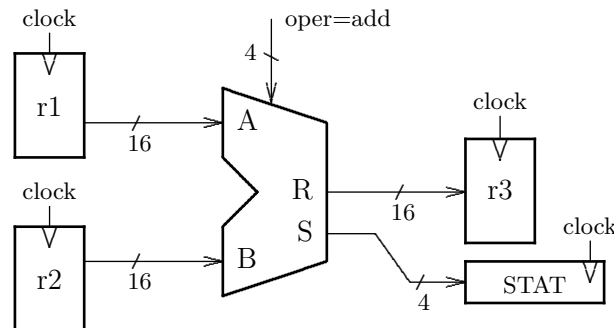


Figura 2: Exemplo das convenções usadas em diagramas de circuitos.

### 1.3 E se a descrição for textual?

A interpretação automática de desenhos é uma arte, mesmo que os desenhos sejam diagramas tão simples como nossos circuitos. Para facilitar a interpretação automática de representações para circuitos emprega-se texto.

A representação que usaremos nesta disciplina e adiante no curso é codificada na linguagem VHDL – V é uma sigla, HDL é a abreviatura para *Hardware Description Language* – grave este nome.

Circuitos são representados em VHDL por *sinais* (fios) e *componentes* (*design units*). Um componente é descrito por duas construções da linguagem, uma *entidade* – que descreve sua interface com o mundo externo – e uma *arquitetura* – que descreve seu comportamento através das construções da linguagem.

Uma entidade (**entity**) descreve as ligações externas do componente:

entidade

- (i) entradas são **in**
- (ii) saídas são **out**
- (iii) ligações são representadas por *sinais*, no nosso caso bits ou vetores de bits (**bit\_vectors**).

Uma arquitetura (**architecture**) descreve as ligações internas do componente. A arquitetura declara quais componentes são usados na implementação, que sinais internos são necessários para interligar os componentes internos, e de que forma os componentes são interligados entre si e com os sinais da entidade.

arquitetura


Uma certa entidade pode ser modelada em VHDL de mais de uma forma, como veremos em breve – para uma entidade (interface), podem ser projetadas mais de uma arquitetura (circuito).

Antes de passarmos a um exemplo, vejamos as convenções de tipografia para o código VHDL: palavras reservadas são grafadas em negrito (**entity**), nomes de sinais e componentes são grafados sem serifa (*meuSinal*), e comentários iniciam com ‘--’ e terminam no final da linha e são grafados com -- *caracteres inclinados*. Nesta aula vocês receberão todo o código necessário às tarefas.
 
### 1.3.1 MUX2 – entidade e arquitetura

O multiplexador da Figura 1 é descrito em VHDL pelas suas entidade e arquitetura. A entidade chamada mux2 descreve a **interface** deste componente, com três sinais de entrada e um de saída, todos com a largura de um bit.

```
entity mux2 is
  port (a, b : in    bit;
        s      : in    bit;
        z      : out bit);
end mux2;
```



Espaço em branco proposital.

A arquitetura, chamada *estrutural* define a **estrutura** do circuito modelado – ela descreve como os componentes são interligados. Entre as palavras chave **architecture** e **begin** devem ser declarados os componentes usados na implementação do multiplexador – neste caso inversor, porta *and* e porta *or* – e os sinais internos necessários para ligar os componentes e a interface, que são os sinais *r*, *p* e *q*.

Entre o **begin** e o **end architecture** são definidas as ligações entre os componentes da implementação. Como mostra o diagrama ao lado do código, há uma correspondência direta entre o circuito e o código VHDL que o representa. Infelizmente, nas descrições textuais TODOS os sinais devem ser explicitamente nomeados.

A construção **port map** “faz a ligação” entre os sinais internos à arquitetura e os sinais declarados para cada componente individual usado na modelagem. O **port map** é quem liga sinais em componentes ao mapear os sinais internos declarados na arquitetura, aos sinais declarados nas entidades dos componentes. A instanciação dos componentes com o mapeamento das portas é similar a um operador aritmético prefixado; ao invés da forma usual, que é infixada ( $c = a + b$ ), emprega-se a forma prefixada  $+(c, a, b)$ .

O trecho de código abaixo é parte do material que lhe será fornecido nesta aula. O código está incompleto e serve apenas para mostrar como os componentes do modelo são interligados. As instruções de como compilar e simular este modelo estão na Seção 1.6.

```
architecture estrutural of mux2 is
```

```
— declaração de componentes
```

```
component inv is
```

```
  port(A : in bit; S : out bit);
```

```
end component inv;
```

```
component nand2 is
```

```
  port(A,B : in bit; S : out bit);
```

```
end component nand2;
```

```
— declaração de sinais internos
```

```
signal r, p, q : bit;
```

```
begin
```

```
— instanciação e
```

```
— interligação dos componentes
```


```
Ui: inv port map(s, r);
```

```
Ua0: nand2 port map(a, r, p);
```

```
Ua1: nand2 port map(b, s, q);
```

```
Uor: nand2 port map(p, q, z);
```


```
end architecture estrutural;
```

 

Entre **architecture** e **begin**, os componentes e os sinais são *declarados*. Entre o **begin** e o **end architecture**, os sinais e componentes são *instanciados* e conectados através dos sinais internos e do mapeamento dos sinais nas portas dos entidades com o **port map**. O **port map** ‘gruda’ os sinais nos terminais do componente.

## 1.4 Projeto *top-down*

Uma forma de descrever o “ciclo de vida” do desenvolvimento de um sistema é com a chamada *espiral de projeto*, mostrada na Figura 3. Tipicamente, o processo se inicia com uma ideia, e a partir dela escreve-se uma *especificação* (abstrata) para o sistema. Esta especificação é *refinada* para um projeto, que essencialmente é uma versão mais detalhada e menos abstrata da especificação. A *implementação* do projeto resulta numa versão concreta da especificação, e esta pode então ser *verificada* quanto a sua corretude e avaliada quanto ao seu desempenho. Se a implementação não satisfaz à especificação, deve-se efetuar um novo ciclo da espiral, com repetições até que os requisitos de projeto estejam atendidos.

 

**Figura 3: Espiral de projeto.**

Da forma como VHDL será empregada nesta disciplina, (i) a *ideia* é a especificação em Português de um circuito, (ii) o *projeto* é o primeiro refinamento da especificação, que é obtido com trabalho intelectual, lápis e papel; (iii) a implementação é a *codificação* em VHDL, e (iv) a verificação é a confirmação de que a implementação satisfaz ao especificado, através de *simulação*.

Um projeto pode ser refinado de mais de uma forma, na sua fase inicial, e a cada refinamento, o resultado é mais concreto e próximo da implementação. Por exemplo, partindo-se de uma especificação (abstrata) do comportamento desejado, esta sofre um refinamento que resulta num *diagramas de blocos*, que ao ser refinado produz o *projeto dos blocos*, o refinamento dos blocos resulta na *formalização da especificação*, que é a modelagem *concreta* dos componentes do projeto em VHDL – código VHDL para os *componentes* do projeto.

## 1.5 VHDL

VHDL é uma linguagem extremamente versátil e é usada para

- \* a modelagem e simulação de circuitos;
- \* especificação, projeto e síntese de circuitos;
- \* descrever lista de componentes e de ligações; e
- \* verificação de corretude: se especificação  $\Rightarrow$  implementação.

A linguagem é padronizada pelo IEEE, no padrão IEEE 1076-1987 V[HSIC] H D L, ou *Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language*. O padrão

IEEE Std 1164 define pacote `std_logic`, e o padrão IEEE Std 1076.3 VHDL Numeric Standard define uma biblioteca de funções numéricas. Há mais, muito mais, nos bons textos do ramo.

### 1.5.1 Como se dá a compilação de VHDL?

A compilação de código VHDL se dá em três fases: análise, elaboração e simulação. No nosso caso, o resultado da compilação é um programa em C gerado por `ghdl`, que simula o comportamento do modelo escrito em VHDL. Usaremos `gtkwave` para verificar o comportamento dos modelos dos circuitos. Detalhes em seguida.

**Análise** Na fase de análise, o compilador VHDL verifica a corretude da sintaxe e a semântica dos comandos. Na análise sintática, são sinalizados erros de grafia das palavras reservadas, sinais que não foram declarados, etc. Na análise da semântica, são verificados os tipos dos sinais, e se os operadores são aplicados a operandos com os tipos apropriados – somar dois números faz sentido, somar dois `ifs` não.

A análise pode ser efetuada somente em partes de um modelo. Por exemplo, um par entidade-arquitetura (uma *design unit*) pode ser analisado em separado, e se nenhum erro é encontrado, o resultado da análise é armazenado na biblioteca `work-obj93.cf`, para uso futuro. Esta biblioteca é mantida no diretório em que ocorre a compilação.

**Elaboração** Na fase de elaboração, o compilador constrói um modelo completo de toda a hierarquia do projeto. Reveja o código da arquitetura do `mux2` na página 4. A hierarquia consiste da arquitetura do `mux2` e mais as declarações dos componentes `inv` e `nand2`.

O compilador examina a arquitetura de mais alto nível da hierarquia e expande todas as declarações dos componentes instanciados naquela arquitetura. Para cada componente, o compilador examina sua arquitetura e expande todas as declarações lá instanciadas. A elaboração termina quando todas as declarações forem substituídas por atribuições – para ser mais preciso, a elaboração termina quando só restam processos e os sinais que os interligam. De forma muito simplificada, um *processo* é uma generalização para uma atribuição. Voltaremos a falar de processos em outro laboratório.

**Simulação** Ao final da elaboração, o `ghdl` traduz a estrutura de processos e os sinais que os interligam para um programa em C, que depois de compilado, permite simular a execução do modelo completo. Veja, na Seção 1.5.4, como ocorre a simulação.

A saída da simulação pode ser mostrada na tela, pode ser gravada em arquivos, ou pode gerar um conjunto de dados que representa um diagrama de tempo para ser exibido com o programa `gtkwave`.

Neste laboratório e nos próximos, o processo de compilação está escondido num *script* que lhes será fornecido juntamente com o código VHDL para verificar os modelos por estudar.

### 1.5.2 Tipos de dados

Alguns dos tipos básicos de dados disponíveis em VHDL são mostrados na Tabela 1. O tipo `bit` tem dois valores, '0' e '1' – note as aspas simples. Um vetor de bits, ou um `bit_vector`, é representado por mais de um bit, enfeitado com aspas duplas: "1001". As regras para caracteres (aspas simples) e cadeias (aspas duplas) são similares àquelas para bits e vetores de bits. Constantes booleanas, números inteiros, números reais e constantes de tempo são representadas sem aspas.

TIPO	VALOR	EXEMPLO DE USO
Bit	'1', '0'	D <= '1';
Bit_vector	vetor de bits	Dout <= "0011";
Boolean	TRUE, FALSE	start <= TRUE;
Integer	-2, -1, 0, 1, 1	Cnt <= Cnt + 1;
Real	2.3, 2.3E-4	med <= sum/16.0;
Time	100 ps, 3 ns	sig <= '1' after 12 ns;
Character	'a', '1', '@'	c <= 'k';
String	vetor de char	msg <= "error: " & "badAddr";

**Tabela 1: Subconjunto pequeno dos tipos de dados em VHDL.**

A atribuição a um sinal é representada pela “flecha dupla” `<=` e a concatenação de vetores de bits, ou de caracteres, é representada pelo `&`, como mostra o exemplo da concatenação das cadeias de caracteres. Ah sim: VHDL não é *case sensitive*.

### 1.5.3 Sinais e Vetores de Sinais

Os *sinais* em VHDL correspondem aos fios que transportam os bits no circuito e a linguagem define sinais de um bit, e vetores de sinais com muitos bits.

O código abaixo declara um sinal `x` com um bit de largura, e este é inicializado em '1'. O sinal `vb` é um vetor com 4 bits de largura e a posição de cada um dos bits é aquela em que o bit mais significativo está à esquerda, e o menos significativo à direita. Esta é a declaração adequada para vetores que representam números.

— *declaração de sinais do tipo bit*

**signal** x: bit := '1'; — *inicializado em '1'*

**signal** vb: bit\_vector(3 **downto** 0) := "1100"; — *inicializa em 12*

O sinal `bv` é declarado com a direção contrária àquela do sinal `vb`, e o bit mais significativo deste vetor é aquele na direita.

**signal** bv : bit\_vector(0 **to** 3); — *bit 0 é o Mais Significativo*

As atribuições abaixo produzem resultados que talvez não sejam intuitivos a uma primeira vista.

**signal** bH : bit\_vector(7 **downto** 0); — *bit 7 é Mais Sign.*

**signal** bL : bit\_vector(0 **to** 7); — *bit 0 é Mais Sign.*

bH <= b"11000000" — *bH se torna 0xc0 = 192*

bL <= b"11000000" — *bL se torna 0x03 = 3*

É possível selecionar um subconjunto dos bits de um sinal. Os comandos abaixo declaram 4 sinais: um com 1 bit, um com 8 bits, e dois sinais com 4 bits de largura.

A primeira atribuição seleciona o bit mais significativo do sinal `v8` e o atribui à `x`. As atribuições à `v4` e `t4` selecionam o quarteto central de `v8`, e armazenam estes quartetos na “ordem numérica” em `v4`, e na “ordem invertida” em `t4`.

```

signal x: bit; — um bit
signal v8: bit_vector(7 downto 0); — vetor de 8 bits
signal v4: bit_vector(3 downto 0); — vetor de 4 bits
signal t4: bit_vector(3 downto 0); — vetor de 4 bits
...
x <= v8(7); — atribuição do bit mais significativo
v4 <= v8(5 downto 2); — atribuição do quarteto central de v8
t4 <= v8(2 to 5); — mesmo quarteto, na ordem inversa

```

O operador que seleciona um ou mais bits de um vetor é um par de parenteses (`v8(7)`), ao invés de um par de colchetes como em C. Em VHDL é possível selecionar um subconjunto com vários elementos de um vetor (`v8(2 to 5)`).

seleção de  
bits

Vetores de bits podem ser representados nas bases hexadecimal (x), octal (o) e binária (b). A representação binária implícita é a normal: se nada for dito em contrário, o vetor é um vetor de bits.

```

hexadecimal <= x"C0"; — 1100 0000 OITO bits
octal <= o"300"; — 011 000 000 NOVE bits
binaria_expl <= b"11000000"; — 11000000 base-2 explícita
binaria_impl <= "11000000"; — 11000000 base-2 implícita

```

#### 1.5.4 Mecanismo de simulação

A simulação de modelos escritos em VHDL emprega a *Simulação de Eventos Discretos* – os eventos ocorrem em instantes determinados pela própria simulação.

Um *processo* é uma construção básica da linguagem e que estudaremos adiante. No trecho de código acima, cada uma das atribuições é um processo, embora o uso do nome ‘processo’ seja reservado para um comando específico, que veremos em breve.

processo

A simulação consiste de duas fases: uma fase de inicialização e passos de simulação.

Na *fase de inicialização* (i) todos os sinais são inicializados com os valores declarados, ou com os menores valores possíveis para os respectivos tipos dos sinais; (ii) o tempo simulado é inicializado em zero; e (iii) todos os processos (atribuições) são executados exatamente uma vez.

A atribuição a um sinal causa uma *transação*, e a atribuição será efetivada no próximo *delta* ( $\Delta t$ ). Se o sinal muda de estado, então este sinal sofre um *evento*. Um evento no sinal *S* causa a execução de processos que dependem de *S*.


delta

Uma atribuição pode especificar o instante em que transação ocorrerá:

```

A <= 5; — atribuição válida no próximo delta
X <= Y after 10 ns; — atribuição depois de 10ns

```

 



No  $\delta_0$  ocorre a atribuição de 5 para A, e em  $\delta_1$  o sinal A já carrega o valor 5. Em  $\delta_0$  a atribuição de X em Y é enfileirada e escalonada para ocorrer no instante  $\delta_0 + 10ns$ .

Durante um *passo de simulação* (i) o tempo simulado avança até o próximo instante ( $\delta$ ) em que uma **transação** está programada; (ii) todas as transações programadas para aquele  $\delta$  são executadas; (iii) estas transações podem provocar **eventos** em sinais; (iv) processos que dependem destes eventos são então executados; e (v) depois que todos os processos executam, a simulação avança até o  $\delta$  em que a próxima transação está programada para ocorrer. Então repete-se o passo de simulação.

transação

evento

O tempo simulado avança em função de **eventos** nos sinais; a cada mudança no estado de um sinal corresponde um **evento**. Se ocorre um evento num sinal no lado direito de uma atribuição, a expressão do lado direito é reavaliada, e se houver mudança no estado do sinal representado pela expressão, o novo estado é atribuído ao sinal do lado esquerdo – causando um evento neste sinal. Vejamos um exemplo.

```
A <= 5;
B <= 4;
C <= A + B;
D <= C * 2;
```

As atribuições a A e a B ocorrem em  $\delta_0$  e provocam eventos em A e B. Em  $\delta_1$ , o lado direito de  $C <= A + B$ ; é avaliado e a alteração de valor em C provoca um evento naquele sinal. Em  $\delta_2$ , o lado direito de  $D <= C * 2$ ; é avaliado e a alteração provoca um evento em D. Em  $\delta_3$ , D valerá 18.

Note que, ao contrário de C, todas as atribuições que podem ocorrer num  $\delta$  ocorrem ‘simultaneamente’, e *não na ordem em que aparecem no código fonte*. Como num circuito de verdade, todos os sinais que podem mudar num determinado instante, mudam naquele instante, e as consequências destas mudanças se propagam pelo resto do circuito.

Sinais e expressões são avaliados neste **delta**, mas eventos têm efeito no próximo **delta** – enquanto houver eventos no **delta** corrente, estes são avaliados e eventos resultantes são escalonados para o próximo **delta**. Eventos podem ser escalonados para instantes futuros com **after**.

Considere o modelo de um somador completo, com modelagem da propagação dos sinais através do circuito. Um evento em A em  $\delta_i$  pode causar um evento em Cout em  $\delta_{i+1}$ , e em Sum em  $\delta_i + 10ns$ .

```
Sum <= A xor B xor Cin after 10 ns;
Cout <= (A and B) or (A and Cin) or (B and Cin);
```

## 1.6 Da tarefa

**Etapa 1** Copie para sua área de trabalho o arquivo com o código VHDL, e extraia seu conteúdo com os seguinte comandos:

- (1) `wget http://www.inf.ufpr.br/roberto/ci210/vhdl/l_estrutural.tgz`
- (2) `expand-o com tar xzf l_estrutural.tgz`
- (3) o diretório estrutural será criado na expansão da *tarball*;
- (4) mude para aquele diretório com `cd estrutural`

O arquivo `packageWires.vhd` contém definições para nomes de sinais, uma vez que digitar `reg8` é mais econômico do que `bit_vector(7 downto 0)`.

O arquivo `aux.vhd` contém os modelos das portas lógicas *not*, *nand*, *nor*, *xor*, que são os componentes básicos para este laboratório. Este arquivo não deve ser editado.

O arquivo `estrut.vhd` contém um modelo para um multiplexador de duas entradas, *mux2*. Este modelo serve de base para que você escreva os modelos para os componentes *mux4*, *mux8*, *demux2*, *demux4*, *demux8*, *decod2*, *decod4*, *decod8*, que foram vistos em sala e estão definidos na Seção 1.3 de [RH12].

O *script* `run.sh` compila o código VHDL e produz um simulador. Se executado sem nenhum argumento de linha de comando, `run.sh` somente (re)compila o simulador. Com qualquer argumento o *script* dispara a execução de `gtkwave`: `./run.sh 1 &`

O arquivo `v.sav` contém definições para o `gtkwave` tais como a escala de tempo e sinais a serem exibidos na tela para a verificação do modelo *mux2*.

*Das mensagens de erro* Em caso de erro de compilação detectado pelo compilador VHDL, o *script* `run.sh` aborta a compilação, e exibe as mensagens de erro emitidas pelo compilador. Estas mensagens são a melhor indicação que o compilador é capaz de emitir para ajudá-lo a encontrar o erro, e portanto **as mensagens de erro devem ser lidas**. Os programadores do GHDL dispenderam um esforço considerável para emitir mensagens (relativamente) úteis em caso de erro. Não desperdice a preciosa ajuda que lhe é oferecida.

mensagens  
de erro


### 1.6.1 Modelo do multiplexador

A entidade do multiplexador de duas entradas é mostrada abaixo. O circuito tem duas entradas *a* e *b*, uma entrada de seleção *s* e uma saída *z*, todas de um bit.

entity
 
#### Programa 1: Entidade *mux2*.

```
use work.p_wires.all;
entity mux2 is
  port(a,b : in bit;
        s : in bit;
        z : out bit);
end mux2;
```



Espaço em branco proposital.

Um modelo estrutural do *mux2* é mostrado no Programa 2. Numa implementação óbvia do *mux2* são necessários três sinais internos, *r* com o complemento de *s*, e *p*, *q* para interligar as portas *and* e a porta *or*. No Programa 2, os componentes e os sinais internos são *declarados* entre o **architecture** e o **begin**. Os componentes são *instanciados* entre o **begin** e o **end architecture**.

### Programa 2: Arquitetura do *mux2*.

**architecture** estrutural **of** mux2 **is**

— *declaração dos componentes*

**component** inv **is**

**port**(A: **in** bit; S: **out** bit);

**end component** inv;

**component** nand2 **is**

**port**(A,B: **in** bit; S: **out** bit);

**end component** nand2;

— *declaração sinais internos*

**signal** r, p, q: bit;

**begin**

— *início da área concorrente*

— *instanciação dos componentes*

Ui: inv **port map** (s, r);


Ua0: nand2 **port map** (a, r, p);

Ua1: nand2 **port map** (b, s, q);

Uor: nand2 **port map** (p, q, z);

— *fim da área concorrente*

**end architecture** estrutural;

 

Na instanciação, cada componente tem um *label* (opcional) – Uxx: que significa “*design Unit xx*” – e o mapeamento das portas do componente com os sinais da interface (declarados na entidade) e os sinais internos (declarados na arquitetura). Por exemplo, na instanciação

Ua0: nand2 **port map**(a, r, p)

as portas *A*, *B* e *S* do componente *nand2* são ligados aos sinais *a*, *r*, e *p*, e este mapeamento é chamado de “mapeamento posicional” porque os sinais da arquitetura são associados às portas do componente na ordem em que as portas são declaradas.

A região entre o **begin** e o **end architecture** é chamada de *área concorrente* e os comandos nesta área são executados concorrentemente. Isso significa que o código dos componentes instanciados é simulado (‘executado’) em paralelo, imitando o comportamento de um circuito real. Os quatro componentes do *mux2* reagem a eventos nas entradas e possivelmente provocam eventos na saída. Um *evento* é uma mudança num sinal ( $1 \rightarrow 0$  ou  $0 \rightarrow 1$ ).

**port map**

mapeamento  
posicional

área  
concorrente

evento

### 1.6.2 O modelo está pronto, e agora?

Posta a pergunta do título de outra forma: como testar um circuito combinacional?

Iniciemos pela tabela verdade do multiplexador de duas entradas, mostrada ao lado. São três as entradas e portanto as  $2^3 = 8$  combinações de entradas devem ser verificadas, para garantir que a saída do circuito é a esperada.

O projetista de hardware tem duas obrigações distintas porém inseparáveis: (i) deve projetar um circuito que atenda ao especificado; e (ii) deve prover a garantia de que seu circuito atende à especificação.

s	a	b	z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Com base na tabela verdade – este não é o único método – o projetista gera um *vetor de testes* para exercitar o circuito, e confirmar que seu comportamento é o correto, segundo a especificação.

A especificação, junto com o vetor de testes, são o “contrato de compra e venda” do circuito, que garante ao ‘comprador’ que o circuito cumpre o que foi prometido pelo ‘vendedor’.

### 1.6.3 Testbench

O arquivo `tb_estrut.vhd` contém o programa de testes (*testbench*, ou TB) para verificar a corretude dos seus modelos. Para simplificar a depuração do seu código VHDL, você deve verificar cada novo modelo assim que seu código for completado.

A entidade `tb_estrut` é vazia porque o programa de testes é autocontido e não tem interfaces com nenhum outro componente.

São usados três conjuntos de vetores de teste, um para cada largura de circuito. A seguir descrevemos os vetores de teste para circuitos de largura dois. Aqueles para largura quatro e oito são similares.

A arquitetura do TB declara os componentes que serão testados e um **record** que será usado para excitar os modelos. Um **record** nada mais é do que uma tupla com o número adequado de componentes. O registro `test_record_2` possui seis campos e os valores destes campos devem ser atribuídos por você de forma a gerar todas (*todas?*) as combinações de entradas necessárias para garantir a corretude do seu modelo. O vetor de testes `test_array_2` contém quatro dos oito elementos necessários para excitar e verificar o *mux-2*, na primeira tarefa deste laboratório.

Registro  
(**record**)  
`test_record_2`

No `test_record_2`, os campos `k`, `s` e `mx` são de tipo bit ('0'), os campos `a`, `dm` e `dc` são vetores de bits codificados em binário (`b"10"`).

Vetor  
(**array**)  
`test_array_2`  
escalar: '0'  
vetor: `b"01"`

O campo `mx` é o bit com a saída esperada para um multiplexador quando os valores definidos em `s` e `a` são aplicados às entradas.

O campo `dm` é o vetor de bits com a saída esperada para um demultiplexador quando recebe as entradas definidas pelos valores em `k`, `s`.

O campo *dc* é o vetor de bits com a saída esperada para um decodificador cujas entradas são definidas pelos valores em *s*.

Um único registro é usado para testar todos os circuitos ao mesmo tempo e portanto, dependendo do teste, alguns dos campos não são relevantes *naquele teste*.

**Programa 3: Vetor de valores de entrada para testar modelos.**


```

— definicao do vetor de testes para MUX-2, DEMUX-2, DECOD-2
type test_record_2 is record — tupla na vertical
  k : bit; — entrada de bit para demultiplexadores
  a : reg2; — entrada para multiplexadores, 2 bits
  s : bit; — entrada de selecao (para todos circuitos)
  mx : bit; — saída esperada do MUX
  dm : reg2; — saída esperada do DEMUX, 2 bits
  dc : reg2; — saída esperada do DECOD, 2 bits
end record;
type test_array_2 is array(positive range <>) of test_record_2;

— vetor de testes
constant test_vectors_2 : test_array_2 := (
  — k, a, s, mx, dm, dc — mesma tupla na horizontal
  ('0',b"00",'0','0',b"00",b"01"),
  ('0',b"00",'1','0',b"00",b"10"),
  ('1',b"01",'0','1',b"01",b"01"),
  ('1',b"10",'1','1',b"10",b"10"),
  — nao alterar estes tres ultimos —
  ('0',b"00",'0','0',b"00",b"01"),
  ('0',b"00",'0','0',b"00",b"01"),
  ('0',b"00",'0','0',b"00",b"01")
);

```

O diagrama na Figura 4 mostra as ligações entre os componentes que você deve modelar e o processo que percorre o vetor de testes e gera as sequências de entradas-de-teste e saídas-de-teste. As entradas-de-teste (*a*, *k*, *s*) excitam seus modelos, que produzem saídas de acordo com suas especificações. As saídas-de-teste (*mx*, *dm*, *dc*) são comparadas com as saídas produzidas pelos modelos. O número de bits em *a* depende da largura do multiplexador, assim como o número de bits (*n* e *m*) dos sinais *dm* e *dc*.

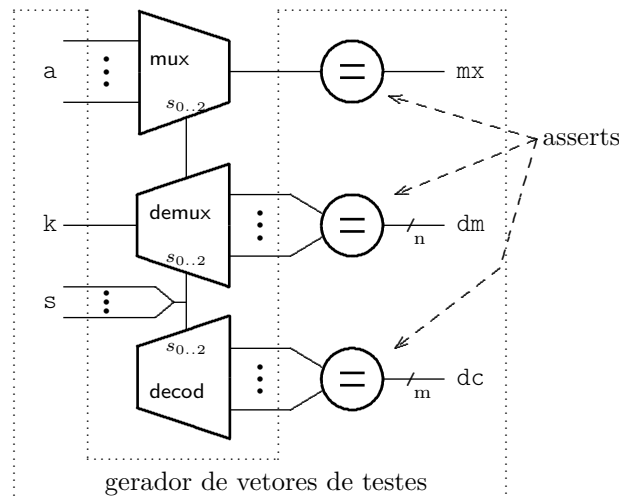

**Figura 4: Ligações entre o *testbench* e os modelos.**

A sequência de valores de entrada para os testes dos modelos é gerada pelo processo `U_testValues`, com três laços **for ... loop**, um para cada tamanho de circuito. A variável de iteração itera no espaço definido pelo número de elementos do vetor de testes (`test_vectors` **'range'**) – o atributo **'range'** representa a faixa de valores do índice do vetor. Se mais elementos forem acrescentados ao vetor, o laço executará mais iterações. O elemento do vetor é atribuído à variável `v` e os todos os campos do vetor são então atribuídos aos sinais que excitam os modelos. O processo `U_testValues` executa concorrentemente com o seu(s) modelo(s) e quando os sinais de teste são atribuídos no laço, estes provocam alterações nos sinais dos modelos.

atributo  
**'range'**

O comando **assert** é similar a um `printf()` em C e pode ser usado para exibir o valor de sinais ao longo de uma simulação. Este comando tem três cláusulas: **assert** condição **report** string **severity** nível. A *condição* deve ser **falsa** para que o simulador imprima a *string*. A severidade pode ter quatro níveis: `note`, `warning`, `error`, `failure`, e a última (`failure`) aborta a simulação.

**assert**

O **assert** no Programa 4 verifica se a saída observada no multiplexador é igual à saída esperada. Se os valores forem iguais, o comportamento é o esperado, e portanto correto com relação aos vetores de teste que você escreveu. Note que se você escolher valores de teste inadequados, ou errados, pode ser difícil diagnosticar problemas no seu modelo.

#### Programa 4: Mensagem de verificação de comportamento.

```
assert TST_MUX_2 or (saidaMUX2 = esperadaMUX)
  report "mux2: _saida_errada_sel=" & B2STR(s0) &
    "_saidu=" & B2STR(saidaMUX2) & "_esperada=" & B2STR(esperadaMUX)
  severity error;
```

Se os valores nos sinais `saidaMUX2` e `esperadaMUX` diferem, a mensagem no Programa 4 é emitida no terminal, indicando o erro. A função `B2STR` converte um bit em uma *string* para que o valor do bit seja emitido; a função `BV2STR` converte um vetor de bits para uma *string*. O operador `'&'` concatena duas *strings*. A seleção de um subcampo de bits é obtida especificando-se quais bits deseja-se selecionar, como discutido na página 7.

&  
concate-  
nação  
seleção de  
campo

Ao final do laço, a simulação termina no comando **wait**; este faz com que a execução do processo `U_testValues` se encerre silenciosamente.

A condição de teste do **assert** é

```
assert TST_MUX_2 or (saidaMUX2 = esperadaMUX)
```

A constante `TST_MUX_2` está definida como `true` logo abaixo do vetor de testes para os modelos de dois bits:

```
constant TST_MUX_2 : boolean := true;
```

Por causa do `true or (...)`, o **assert** não efetua a comparação entre a saída e o valor esperado. A razão para isso é diminuir a poluição na tela durante os testes dos modelos.

Para testar seu modelo, altere a constante respectiva (`TST_MUX_2`, `TST_DEMUX_2` ou `TST_DECOD_2`) para `false` e então verifique os resultados. Há uma tripla de constantes para cada largura de circuito, *viz* `TST_MUX_2`, `TST_MUX_4` e `TST_MUX_8`.

### 1.6.4 Diagramas de tempo do gtkwave

O script `run.sh` pode disparar a execução do gtkwave para mostrar o diagrama de tempo dos circuitos. Para isso diga

`./run.sh 1 &`. O diagrama de tempo mostra, de cima para baixo:

- s** os bits de seleção, como um vetor de 3 bits – `s[2:0]`, e como três sinais individuais – `s0`, `s1`, `s2`;
- MUX** um agrupamento com os sinais para os multiplexadores, com
  - esperadamux** a saída esperada para os muxes (verde);
  - entr\_2** os dois bits de entrada para mux2 (laranja);
  - saidamux2** a saída do mux2 (laranja);
  - entr\_4** os quatro bits de entrada para mux4 (amarelo);
  - saidamux4** a saída do mux4 (amarelo);
  - entr\_8** os oito bits de entrada para mux8 (verde);
  - saidamux8** a saída do mux8 (verde);
  - saidamux8vet** a saída do mux8vet (violeta);
- DEMUX** um agrupamento com os sinais para os demultiplexadores, com a mesma organização que para os muxes;
  - inp** entrada para os demuxes;
  - esperadademux\_2** a saída esperada para o demux2 (laranja);
  - sdemux2** os dois bits de saída do demux2 (laranja);
  - esperadademux\_4** a saída esperada do demux4 (amarelo);
  - sdemux4** os quatro bits de saída do demux4 (amarelo);
  - esperadademux\_8** a saída esperada do demux8 (verde);
  - sdemux8** os oito bits de saída do demux8 (verde);
- DECODIF** um agrupamento com os sinais para os decodificadores, com a mesma organização que para os demuxes;

Se a tela do gtkwave mostra os diagramas em tamanho inadequado, mova o arquivo `gtkwaverc` para o seu `$HOME`, como um arquivo escondido (`$HOME/.gtkwaverc`) e edite as duas últimas linhas – os números podem ser aumentados para melhorar a legibilidade.

### 1.6.5 Teste dos multiplexadores

A coluna mx de test\_vectors é a saída esperada para o mux-2 e o

**assert** TST\_MUX\_2 or (saidaMUX2 = esperadaMUX)

emitirá mensagem de erro somente se o modelo produzir saída diferente de mx. Se a saída esperada é a produzida, então o **assert** fica silente porque o circuito está correto, segundo o vetor de testes *que você, projetista, escreveu*.

Uma vez que você esteja certo de que o mux-2 está correto, teste o mux-4. Este circuito é composto de três mux-2, e você garante que o mux-2 é um circuito que atende a sua especificação. O mux-4 tem seis entradas e sua tabela verdade tem  $2^6 = 64$  linhas, sendo portanto necessários 64 testes. Certo?

Sim, é certo. Podemos usar de inteligência e descobrir qual é o número *mínimo* de testes para garantir a corretude do mux-4. Este número é bem menor do que 64.

Gere o vetor de testes (reduzido) para o mux-4 e verifique sua corretude. Isso feito, troque 'TST\_MUX\_4 para false.

O mux-8 é composto de dois mux-4 – que você garante que é correto – e de um mux-2 – que você também garante que é correto. O mux-8 tem onze entradas e sua tabela verdade tem  $2^{11} = 2048$  linhas. São necessários 2048 testes. Certo? Hmm...

Gere o vetor de testes (reduzido) para o mux-8 e verifique sua corretude. Isso feito, troque 'TST\_MUX\_8 para false.

**Vetor de bits na entrada do mux8** Há duas entidades distintas para o mux8. A primeira, mux8, emprega oito sinais de tipo bit nas entradas, e três bits para seleção. A segunda, mux8vet mostrada no Programa 5, tem como entradas um vetor de 8 bits entr:reg8 e outro vetor sel:reg3 para a seleção. As duas arquiteturas são idênticas, exceto que as ligações dos sinais da interface aos componentes devem usar seleção de campos de bits.

**Programa 5: Entidade do mux8 com vetores de bits.**

```
entity mux8vet is
  port (entr : in  reg8; — vetor com 8 bits
        sel  : in  reg3; — vetor com 3 bits
        z    : out bit); — saída de 1 bit
end mux8vet;
```

Para a entidade mux8, as entradas são a,b,c,d,e,f,g,h, enquanto que para a entidade mux8vet, as entradas são entr(0), entr(1), ..., entr(6), entr(7).

### 1.6.6 Teste dos demultiplexadores

Usaremos o mesmo procedimento dos mux-n para testar os demultiplexadores. Em tb\_estrut.vhd, mude TST\_DEMUX\_2 para false.

A tabela verdade das saídas z e w do demux-2, é mostrada ao lado, e com base nela, o vetor de testes é mostrado no Programa 3.

s	a	z	w
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	0	1



Da mesma forma que com os multiplexadores, os *demux-4* e *demux-8* são composições de *demux-2*. Uma vez que o componente ‘pequeno’ tenha sido verificado, a verificação do componente ‘grande’ necessita de um número relativamente pequeno de testes para também ser verificada.

Para cada ‘tamanho’ por testar, lembre de mudar para `false` a constante `TST_DEMUX_n` ( $n \in \{2, 4, 8\}$ ) antes do teste.

### 1.6.7 Teste dos decodificadores

Você já entendeu o processo.

**Etapa 2** Acrescente ao arquivo `estrut.vhd` o código VHDL para os modelos dos multiplexadores de 4 e 8 entradas, dos demultiplexadores de 2,4,8 saídas, e dos decodificadores de 2,4,8 saídas. Acrescente e/ou altere os elementos do vetor de testes para verificar a corretude dos seus modelos.

*Note que é você quem deve ajustar a saída esperada para cada um dos circuitos nos vetores de teste. O projetista dos modelos é responsável por escrever os vetores de teste e portanto sua tarefa é ajustar os campos `mx` (saída esperada dos `muxN`), `dm` (saída esperada dos `demuxN`), e `dc` (saída esperada dos `decodN`). Se os valores que você atribuir àqueles campos forem incorretos para as entradas, então os **asserts** indicarão falso-positivos para erros.*

a responsa-  
bilidade  
pelos testes  
é do  
projetista!

## Referências

- [RH12] *Sistemas Digitais e Microprocessadores*, R.A.Hexsel, 2012, Editora da UFPR.
- [PJA90] *The VHDL Cookbook*,  
<http://freecomputerbooks.com/The-VHDL-Cookbook.html>

EOF
-----

#### Histórico das Revisões:

02set2019: ajustes cosméticos;  
 21ago2018: diagrama do `mux2`;  
 15ago2018: texto introdutório, exemplos com deltas, `mux8vet`, `gtkwave`, (`true or`) nos asserts;  
 03set2016: vetores de testes separados por tamanho de circuito;  
 25ago2016: incluídas sugestões de Zanata, remoção de FPGA, troca seletor para decodificador;  
 12set2015: ajustes cosméticos, diagrama com simulador;  
 29jul2015: primeira versão.