

3 Somadores

Objetivos: são três os objetivos deste laboratório: (i) compreender e apreender as bases do processo de depuração de modelos dos três somadores; (ii) medir e comparar seus tempos de propagação; e (iii) construir um modelo para um somador do tipo “seleção do vai-um” (*carry-select adder*), verificar sua corretude, e medir seu tempo de propagação.

O trabalho pode ser efetuado em duplas.

Preparação: ler seções 1.6.1, 8.1 e 8.3 de [RH12] e `aritmética.pdf`.

3.1 Material Disponibilizado Para Sua Tarefa

Etapa 1 Copie para sua área de trabalho o arquivo com o código VHDL:

- (a) `wget http://www.inf.ufpr.br/roberto/ci210/vhdl/l_somadores.tgz`
- (b) expanda-o com: `tar xzf l_somadores.tgz`
- (c) mude para o diretório recém criado: `cd somadores`

O *script* `run.sh` compila o código VHDL e produz um simulador. Se executado sem nenhum argumento de linha de comando, `run.sh` somente (re)compila o simulador e o executa; com um argumento o *script* também dispara a execução de `gtkwave`: `./run.sh 1 &`.

3.2 Somadores com Adiantamento de Vai-um

O arquivo `packageWires.vhd` contém definições de abreviaturas para nomes de sinais, e constantes para os tempos de propagação das portas lógicas. Neste laboratório todos os valores são do tipo `bit`, com valores em \mathbb{B} .

O arquivo `aux.vhd` contém os modelos das portas lógicas *inv*, *and*, *or*, *xor*, que são os componentes básicos para este laboratório. Este arquivo não deve ser editado.

O arquivo `somador.vhd` contém três modelos de somadores, com complexidade e desempenho crescentes, a saber *adderCadeia*, *adderAdiant4* e *adderAdianta16*, descritos nas seções 1.6.1, 8.1 e 8.3 de [RH12].

Os modelos no arquivo `somador.vhd` contém erros que você deve encontrar e corrigir. Os erros estão nos modelos dos somadores.

O modelo *adderCadeia* é um modelo estrutural do somador composto por 16 instâncias do somador completo (*full-adder*), sem circuito de adiantamento de vai-um.

O modelo *adderAdianta4* estende o modelo *adderCadeia* com cadeias de adiantamento de vai-um, para grupos de 4 bits.

O modelo *adderAdianta16* estende o modelo *adderAdianta4* com uma cadeia de adiantamento de vai-um de 16 bits.

adderCadeia,
adderAdiantaN

O arquivo `tb_somador.vhd` contém o programa de testes (*testbench*, ou TB) para verificar a corretude dos modelos. A arquitetura do TB declara os componentes que serão testados e um **record** que é usado para excitar os modelos. O registro `test_record`, mostrado no Programa 1, possui cinco campos e os valores destes campos devem ser atribuídos de forma a gerar todas (*todas?*) as combinações de entradas para garantir a corretude do modelo. O vetor de testes `test_array` contém alguns elementos para ilustrar as possibilidades.

testbench

Programa 1: Vetor de valores de entrada para testar os modelos.

```

type test_record is
  record
    a : reg16;      — entrada
    b : reg16;      — entrada
    f : bit;        — operação: 0=ADD, 1=SUB
    c : reg16;      — saída esperada
    v : bit;        — vai-um/empresta-um esperado
  end record;

type test_array is array(positive range <>) of test_record;

constant test_vectors : test_array := (
  — a,      b,      f, c,      vai-um
  — testes para soma
  (x"0000",x"0000",'0',x"0000",'0'),
  — acrescente novos vetores aqui, testes para soma f=0
  (x"0001",x"0001",'0',x"0002",'0'),
  ...
  — acrescente novos vetores aqui, testes para subtração f=1
  (x"0000",x"0000",'1',x"0000",'1')
  ...
);

— troque a constante para FALSE para testar seus modelos
constant TST_CADEIA : boolean := false;
constant TST_ADIAANT4 : boolean := true;
constant TST_ADIAANT16 : boolean := true;

```

No `test_record`, os campos `a`, `b`, `c` são vetores de bits codificados em hexadecimal (`x"0FA4"`) e contém as parcelas da soma e o valor esperado para o resultado. O campo `f` determina a função do circuito: se `f='0'`, o circuito efetua somas; se `f='1'`, o circuito efetua subtrações. O campo `v` contém o vai-um esperado. Nas subtrações o valor de `v` deve ser complementado porque este bit se comporta como empresta-um, ao invés de vai-um.

soma f=0
ou
subtrai f=1

Para testar cada modelo de somador, altere a respectiva constante para `false` e então verifique os resultados. As constantes são `TST_CADEIA`, `TST_ADIAANT4` ou `TST_ADIAANT16`.

seleção do teste

A sequência de testes é implementada no processo `U_testValues`, com um laço **for ... loop**. A variável de iteração itera no espaço definido pelo número de elementos do vetor de testes (`test_vectors'range`) – o atributo `'range` representa a faixa de valores do índice do vetor. Se mais elementos forem acrescentados ao vetor, o laço executará mais iterações. O elemento do vetor é atribuído à variável `v` e os vários campos do vetor são então atribuídos aos sinais que excitam os modelos. O processo `U_testValues` executa concorrentemente com os modelos dos somadores e quando os sinais de teste são atribuídos no laço, estes provocam alterações nos sinais das entradas dos modelos.

atributo `'range`

O comando **assert** verifica se a saída observada do somador é igual à saída esperada. Se os valores são iguais, o comportamento é o esperado, e portanto *correto, do ponto de vista dos vetores de teste que você escreveu*. Note que se você escolher valores de teste inadequados, ou errados, o diagnóstico de eventuais problemas no modelo pode ser difícil.

assert
o projetista é o responsável por escrever os testes

Ao final do laço, a simulação termina no comando **assert FALSE**, que faz com que a execução do simulador se encerre.

O arquivo `s.vcd` contém definições para o gtkwave tais como a escala de tempo e sinais a serem exibidos na tela para a verificação dos modelos dos 3 somadores: os sinais no topo são do somador sem adiantamento de vai-um, ao centro são os sinais do somador com adiantamento de 4 em 4 bits, e embaixo os sinais do somador com adiantamento de 4 em 4, e de 16 em 16 bits.

Etapa 2 Acrescente ao arquivo `tb_somadores.vhd` os vetores de teste para verificar a corretude dos três somadores. Acrescente tantas tuplas quantas forem necessárias à `test_vectors` para que se possa ter um mínimo de confiança no projeto.

Cada um dos modelos contém um erro e sua tarefa é gerar vetores de teste que evidenciem os erros para então corrigir os modelos. Os erros estão nos modelos dos somadores.

os modelos
contêm erros

3.2.1 Que valores usar nos testes?

É necessário um trabalho de detetive para localizar os erros nos modelos – os erros foram intencionais, mas são representativos do que se encontra ao desenvolver modelos grandes como os deste laboratório.

O diagrama da Figura 1 mostra um somador de 4 bits. Quais padrões de bits, nas entradas *A* e *B* são necessários para evidenciar erros no modelo?

 


Figura 1: Circuito do somador por depurar.

São necessários, ao menos, três tipos de testes: (i) testes para verificar se somas ‘simples’ produzem resultados corretos – quais os resultados esperados para a soma das parcelas `b0001+b0000` e `b0010+b0000`? (ii) testes para verificar a propagação do vai-um – quais os resultados esperados para a soma das parcelas `b0001+b0001` e `b0010+b0010`? (iii) testes para verificar se o modelo exibe as propriedades esperadas de um somador, no caso a comutatividade, operações com o elemento neutro, e operações que provocam *overflow*.

Para testar somadores de 16 bits, alguns números são mais úteis do que outros, como diria Orwell: `x5555` e `xAAAA` são particularmente úteis – o que se descobre somando `x5555` com `x5555` – ou `b0101+b0101`? E `xAAAA` com `xAAAA` – ou `b1010+b1010`? Que tal `x1111` com `x1111`? Além deste par, outros pares de operandos são úteis: `x2222`, `x4444`, `x8888`. O que se descobre com `xFFFF+x0001`?

Estes operandos nos ajudam a localizar a posição dos bits em que ocorrem os erros; uma vez localizados, examina-se o modelo para encontrar o erro, ou empregam-se novos testes até que o problema seja encontrado.

‘cercar’ o erro

Cada padrão usado nos testes deve ser o mais simples possível, para tentar evidenciar um determinado tipo de erro. Nos exemplos mostrados acima, somente porções limitadas do somador são exercitadas em cada um dos testes.

Uma vez que acreditemos que o modelo esteja correto, os testes devem ser repetidos para garantir que *todos* os erros foram sanados.

Além destes valores, qualquer circuito de aritmética deve preservar as propriedades do operador em questão. No caso de somas, o operador deve ser comutativo e seu elemento neutro é o zero.

A operação do circuito nos extremos das faixas de valores deve ser examinada com cuidado: operações com valores pequenos e valores grandes devem produzir os resultados corretos, ou *overflow* deve ser sinalizado.

3.3 Temporização

Os modelos dos somadores contém informação de temporização.

No topo do arquivo `packageWires.vhd` estão as declarações das constantes com o tempo de propagação das portas lógicas definidas em `aux.vhd`. Edite `packageWires.vhd` e altere a definição da constante `simulate_time`, no topo do arquivo, de 0 para 1. Note que as constantes que definem os tempos de propagação estão multiplicadas por um número que pode ser zero ou um. Recompile os modelos e verifique seu funcionamento com `gtkwave`.

Lembre que o *tempo de propagação* é aquele do caminho mais longo entre entradas e saídas. No caso de somadores, o caminho mais longo inicia no *vem-um* e termina, ou no *vai-um*, ou no bit mais significativo.

tempo de propagação

Etapa 3 Meça e compare os tempos de propagação dos três somadores.

Não esqueça de entregar os resultados das medições ao professor.

Use os cursores do `gtkwave` para medir os tempos de propagação.

- (1) Quais são os valores para as entradas que explicitam os piores casos do tempo de propagação? Justifique sua resposta.
- (2) Quais os ganhos de desempenho dos modelos com adiantamento, com relação ao modelo sem adiantamento? Mostre como efetuou a comparação.

3.4 Somador de 32 bits – *carry select adder*

Nos diagramas, os números inteiros são denotados por cadeias de bits $a_{n-1}a_{n-2}\cdots a_0$ que representam o número $a_{n-1}\cdot 2^{n-1} + a_{n-2}\cdot 2^{n-2} + \cdots + a_0\cdot 2^0$.

Uma alternativa de projeto para a implementação de somadores é mostrada na Figura 2, que contém um somador de 8 bits construído com três somadores de 4 bits. A parte menos-significativa do resultado é obtida pela soma dos dois operandos:

$$\langle V_3S_{3..0} \rangle = A_{3..0} + B_{3..0} + vem_0.$$

A parte mais-significativa é obtida em paralelo com a parte menos-significativa, computando-se simultaneamente as duas alternativas, uma com $vem_4 = 0$, e a outra com $vem_4 = 1$.

Quando os sinais se propagam através do somador da metade menos significativa e o valor de $V_3 = vai_3$ fica estável, este é usado para escolher uma das duas somas para a metade mais significativa, com o multiplexador de 4 bits de largura. Este circuito é chamado de “somador com seleção de vai-um” (*carry select adder*).

Verifique se a função lógica que determina o valor de vai_8 está correta.

 


Figura 2: Somador com seleção de vai-um.

Etapa 4 Sua tarefa é escrever um modelo de somador com seleção de vai-um com 32 bits de largura. Acrescente seu código VHDL ao final do arquivo `somadores.vhd`. O `testbench` a ser usado nesta etapa é `tb_csa.vhd`, que já contém alguns dos vetores de teste para seu modelo. Para executar os testes, invoque o script `./runCSA.sh`, que compila e executa a simulação.

O vetor de testes `test_array` foi ajustado para os operandos de 32 bits e é mostrado no Programa 2.

Programa 2: Vetor de testes para o somador de 32 bits.

```

type test_record is
  record
    a : reg32;      — entrada
    b : reg32;      — entrada
    c : reg32;      — saída
    v : bit;        — vai-um
  end record;

type test_array is array(positive range <>) of test_record;

constant test_vectors : test_array := (
  — a,          b,          c,          vai-um
  — testes para soma
  (x"00000000",x"00000000",x"00000000",'0'),
  — acrescente novos valores aqui
  (x"00000001",x"00000001",x"00000002",'0'),
  (x"00000fff",x"00000001",x"00001000",'0'),
  ...
);

```

Etapa 5 O tempo de propagação do somador com seleção de vai-um é mais curto do que um circuito com dois somadores de 16 bits ligados em série? Nesta etapa, para efetuar a comparação, suponha que dois somadores de 16 bits rápidos são ligados em série e o vai-um do primeiro (V_{15}) é ligado diretamente à entrada vem-um do segundo.

Entregar até as 13:30 da próxima terça-feira.

Referências

- [RH12] *Sistemas Digitais e Microprocessadores*, R.A.Hexsel, 2012, Editora da UFPR.
 [PJA90] *The VHDL Cookbook*, <http://freecomputerbooks.com/The-VHDL-Cookbook.html>

EOF

Histórico das Revisões:

- 02set2019: revisão no texto;
- 23ago2018: pequenos ajustes c.r.aos testes;
- 30ago2017: revisão no texto;
- 31ago2016: adição de tb_csa.vhd e runCSA.sh;
- 03set2014: melhora no texto sobre testes; mult para dever de casa;
- 19ago2013: revisão do texto, adição do carry-select adder;
- 01nov2012: primeira versão.